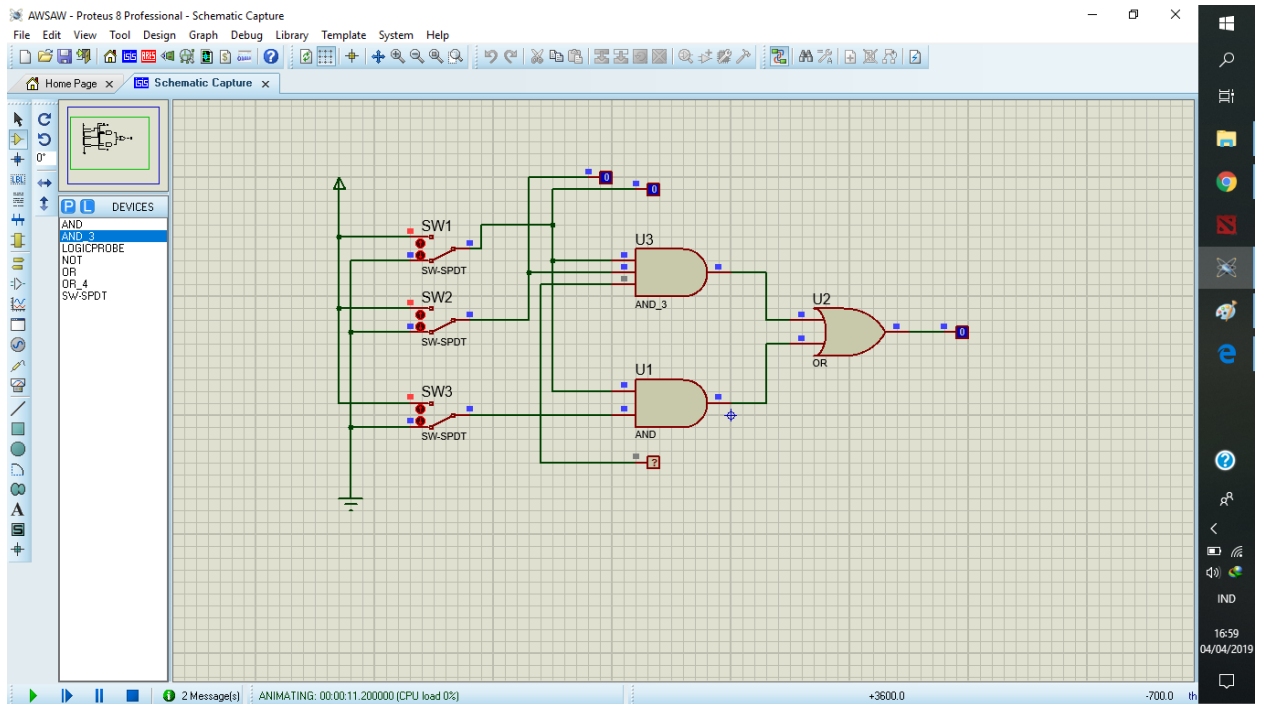


Nama : Kemas Muhamad Kevin

Nim : L200184033

## PERCOBAAN 1

### 1. Logic Gate




### 2. Boolean Function : $F = ABC + AC$

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	0
1	1	1	1

Karnaugh Map

		AB			
		00	01	11	10
	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	0

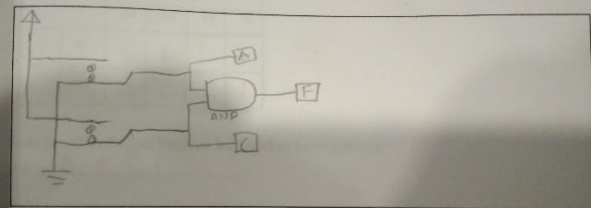
f) Buat kombinasi gerbang logika berdasarkan fungsi boolean baru anda! Gambar gerbang logika dalam kotak dibawah!



### 3. New Boolean Function : $F = AC$

## PERCOBAAN 2

### 1. Logic Gate

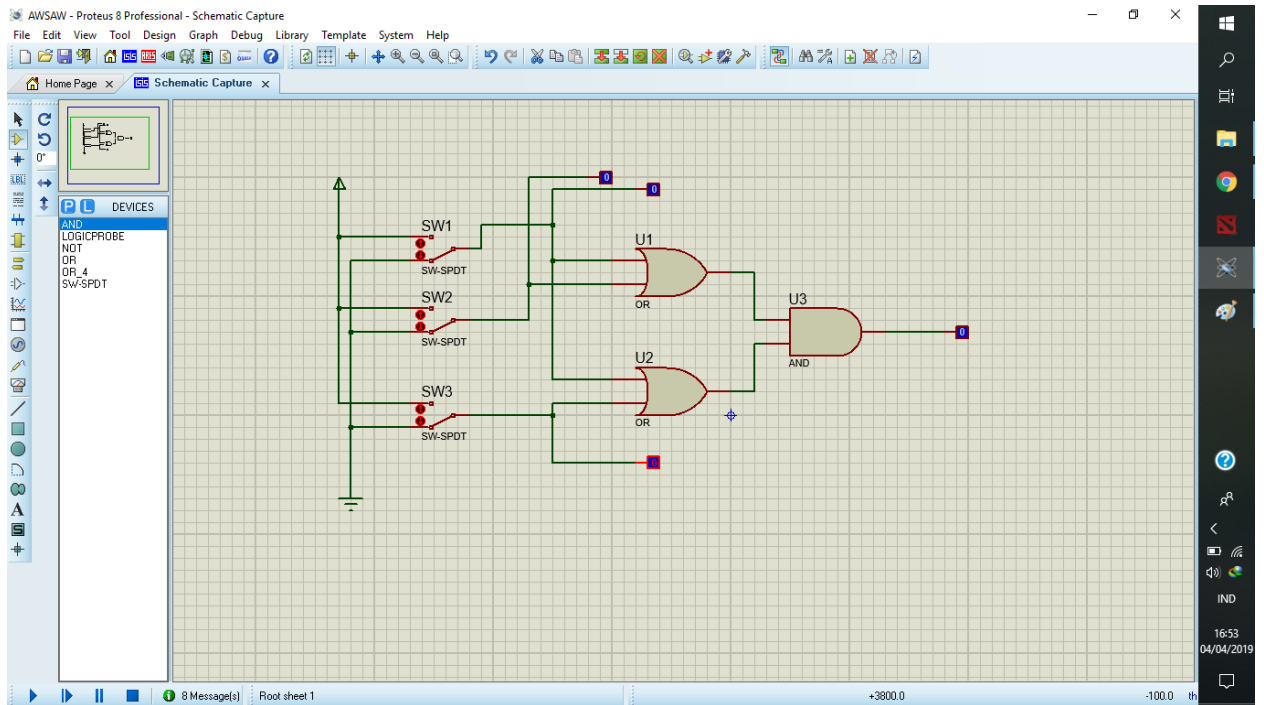


### 2. Boolean Function : $F = (A + B) \cdot (A + C)$

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

Karnaugh Map


		AB			
		00	01	11	10
	0	0	0	1	1
	1	0	1	1	1

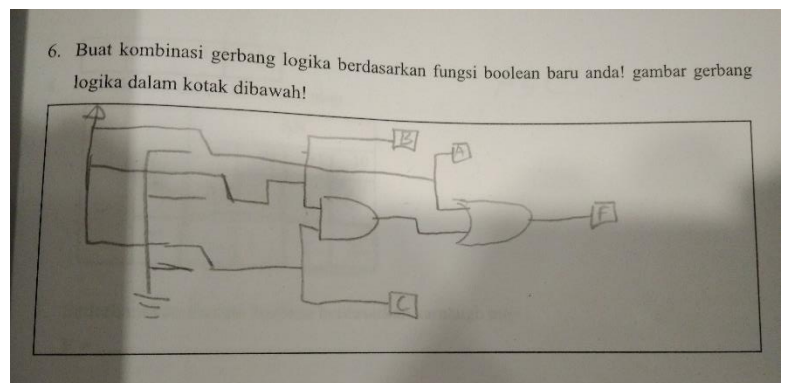

### 3. New Boolean Function : $F = A + BC$

## PERCOBAAN 3

### 1. Logic Gate

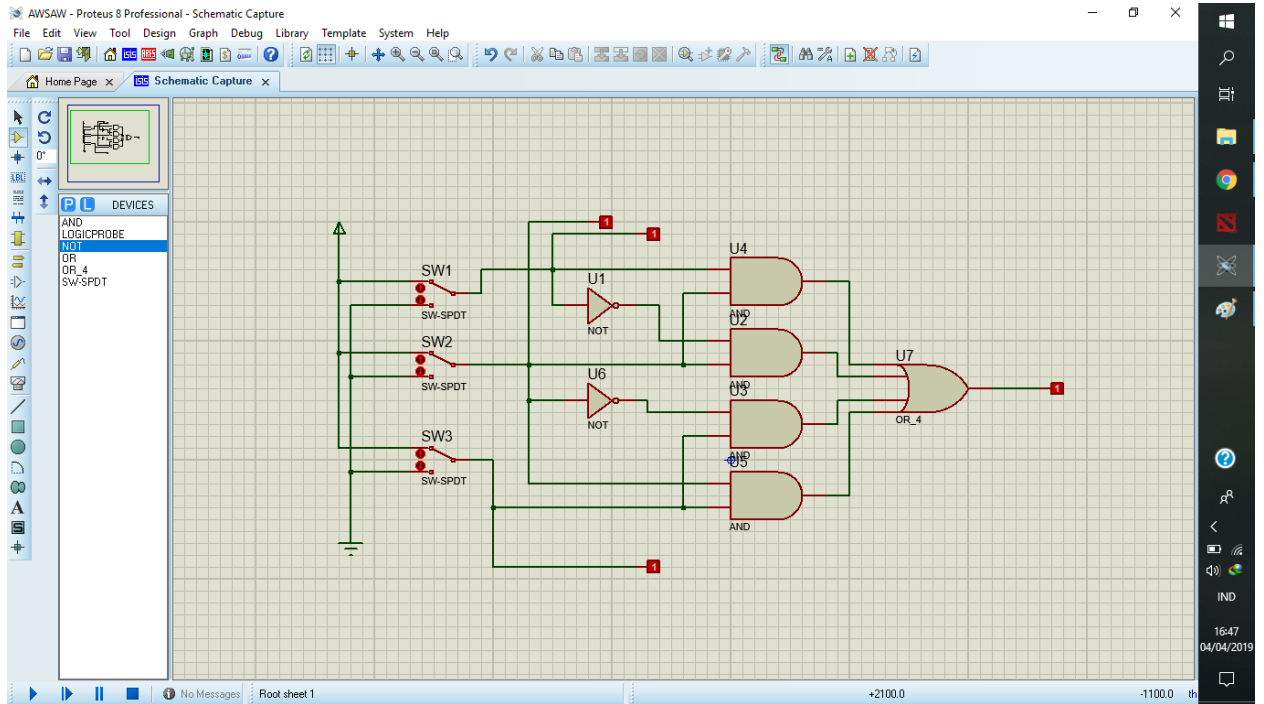


### 2. Boolean Function : $F = AB + A'B + B'C + BC$

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

Karnaugh Map

		AB			
		00	01	11	10
	0	0	1	1	0
	1	1	1	1	1

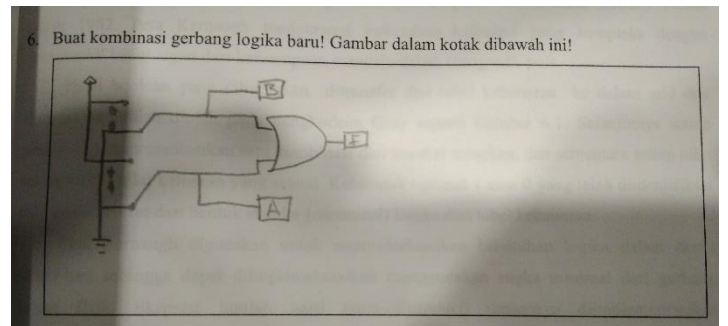

### 3. New Boolean Function : $F = B + C$